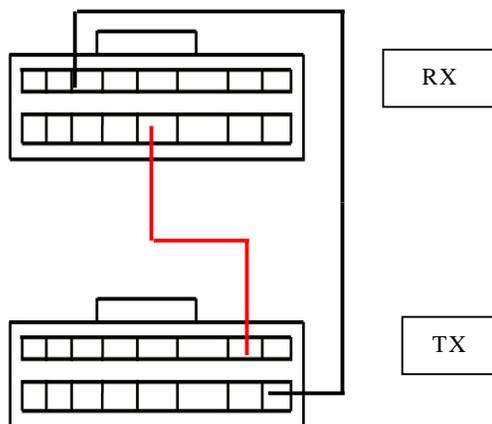


**REPETIDOR SIMPLE CON DOS GM300 DE 16 CANALES**

PIN 8 PROGRAMAR  
EN ACTIVIDAD LOW  
PL/DPL/CSQ Detect.

11-----2 (LINEA DE AUDIO)  
8-----3 (LINEA TX)




**REPETIDOR BI-DIRECCIONAL**

PIN 8 PROGRAMAR  
EN ACTIVIDAD LOW  
PL/DPL/CSQ Detect.

11-----2 (LINEA DE AUDIO)  
8-----3 (LINEA TX)

2-----11 (LINEA DE AUDIO)  
3-----8 (LINEA TX)

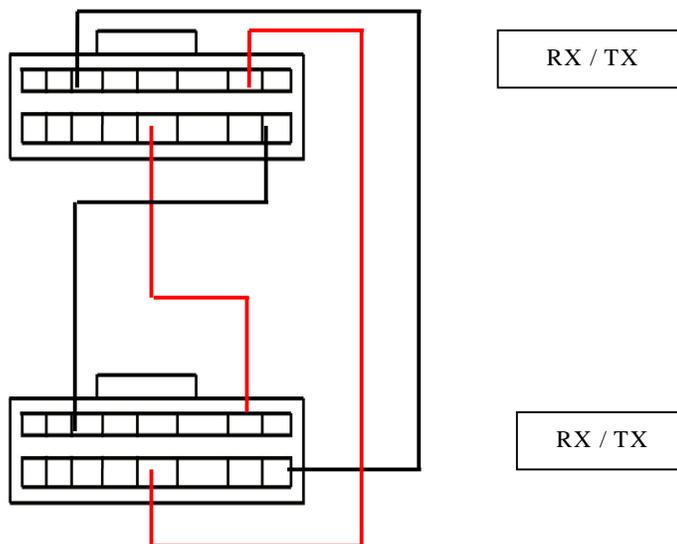
PIN 8 PROGRAMAR  
EN ACTIVIDAD LOW  
PL/DPL/CSQ Detect.



Nota: En estas configuraciones, el audio de recepción, se extrae desde el pin 11 (Discriminador).  
Es un Audio más agudo y sin control, puede intercalar un trimer de 5K ohm para nivelar.  
También se puede usar el audio como el sistema Rpt + Enlace, pero debe colocar los condensadores.  
El pin 2 es entrada de micrófono con 80mV RMS @ 60% Desviación  
O también se puede usar el pin 5...pruebe usted.

ENRIQUE VIDAL LOBOS 2007

**REPETIDOR MAS EQUIPO ENLACE**

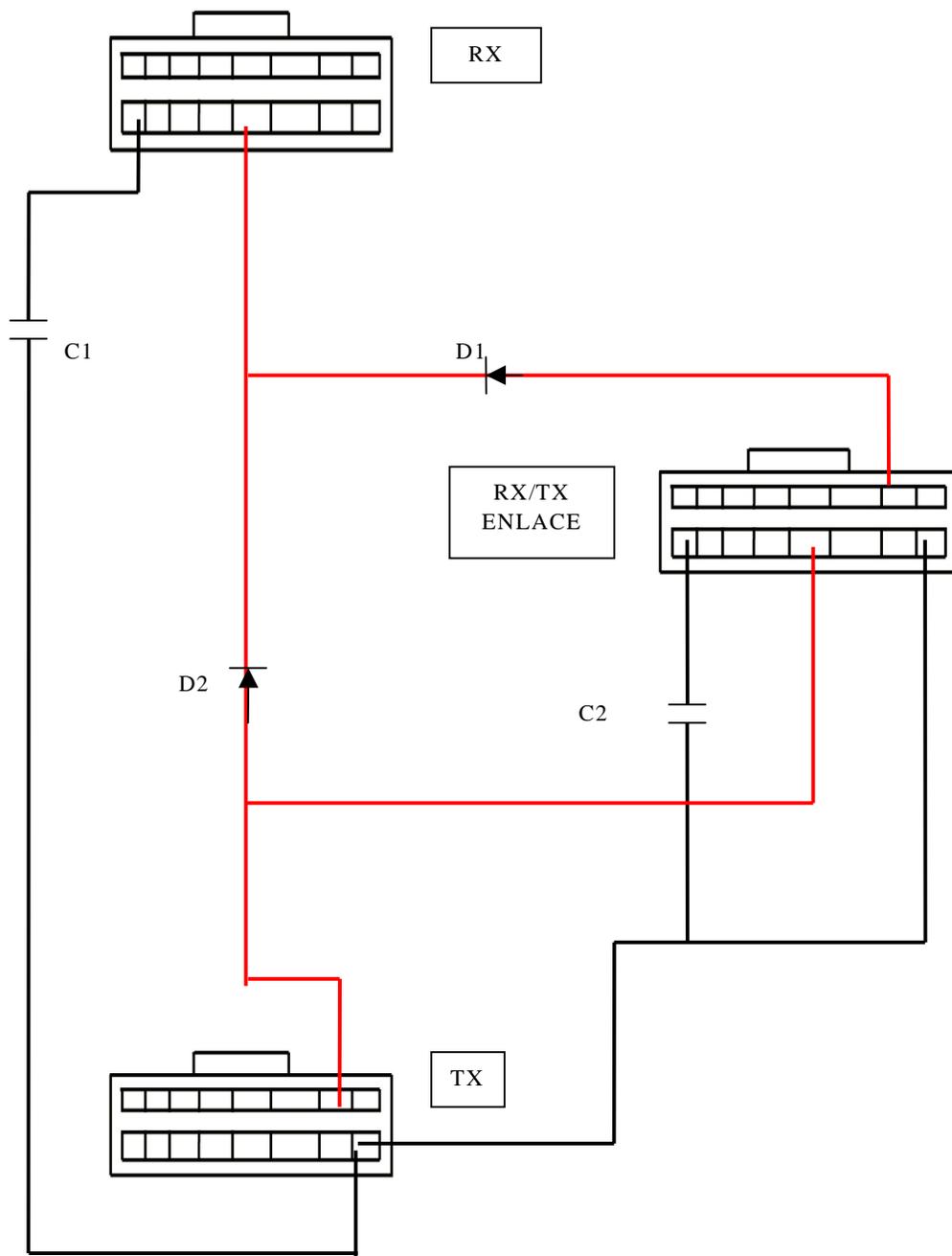

C1 & C2 = 0.68  $\mu$ f ceramico

D1 & D2 = 1N4148

ENRIQUE VIDAL LOBOS 2007